

Fig: Schematic of Inverter


 


Fig: Symbol of Inverter

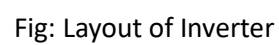

Transient Response  
Name Vis

 


Fig: Output of Inverter

 


Fig: Schematic of NAND gate

 


Fig: Symbol of NAND gate

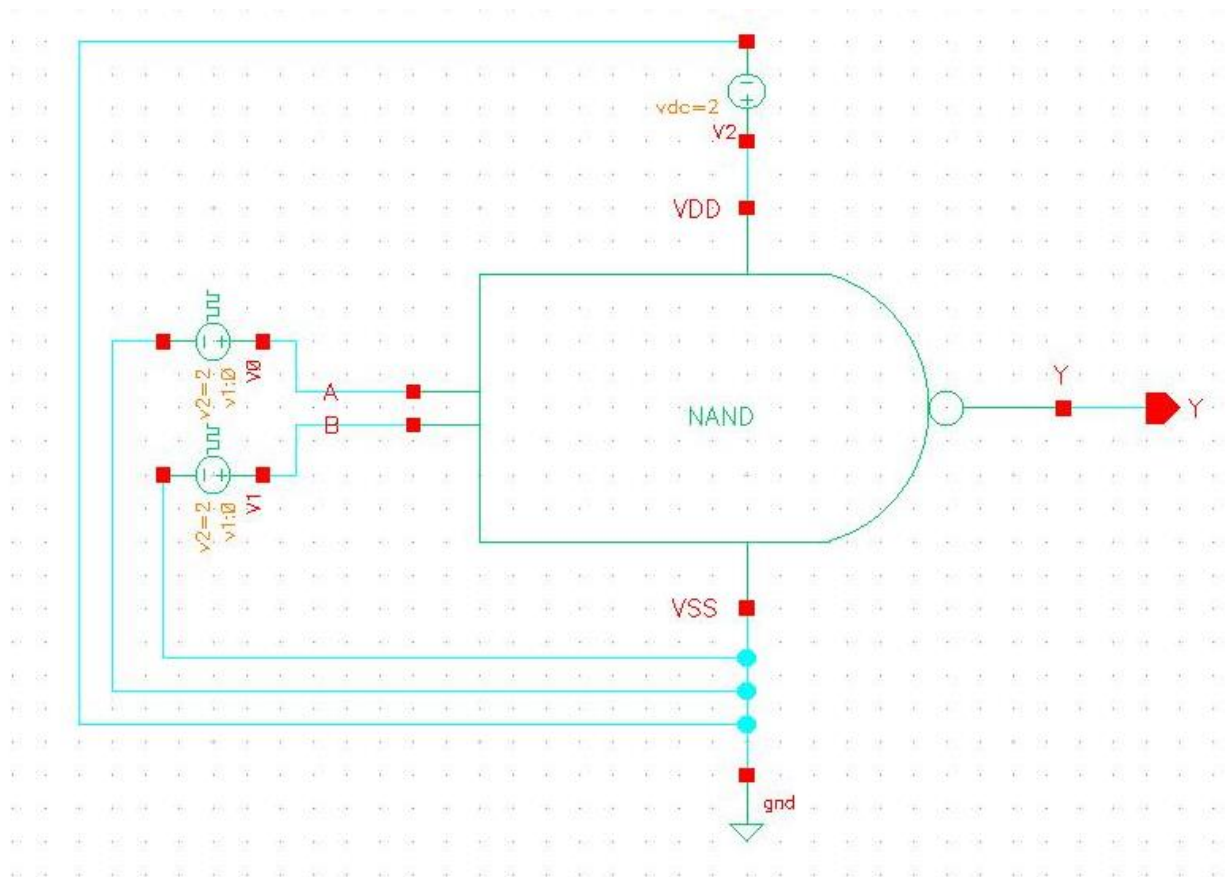


Fig: Test Circuit of NAND gate

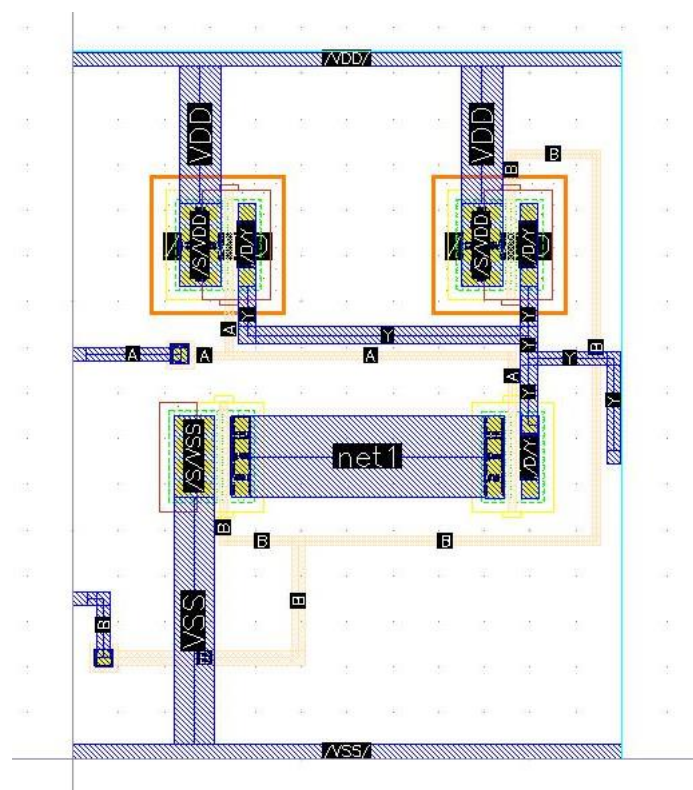


Fig: Layout of NAND gate



# Transient Response

Name Vis

■ *r*

Vis

■ */net2*

Vis

■ */net1*

Vis

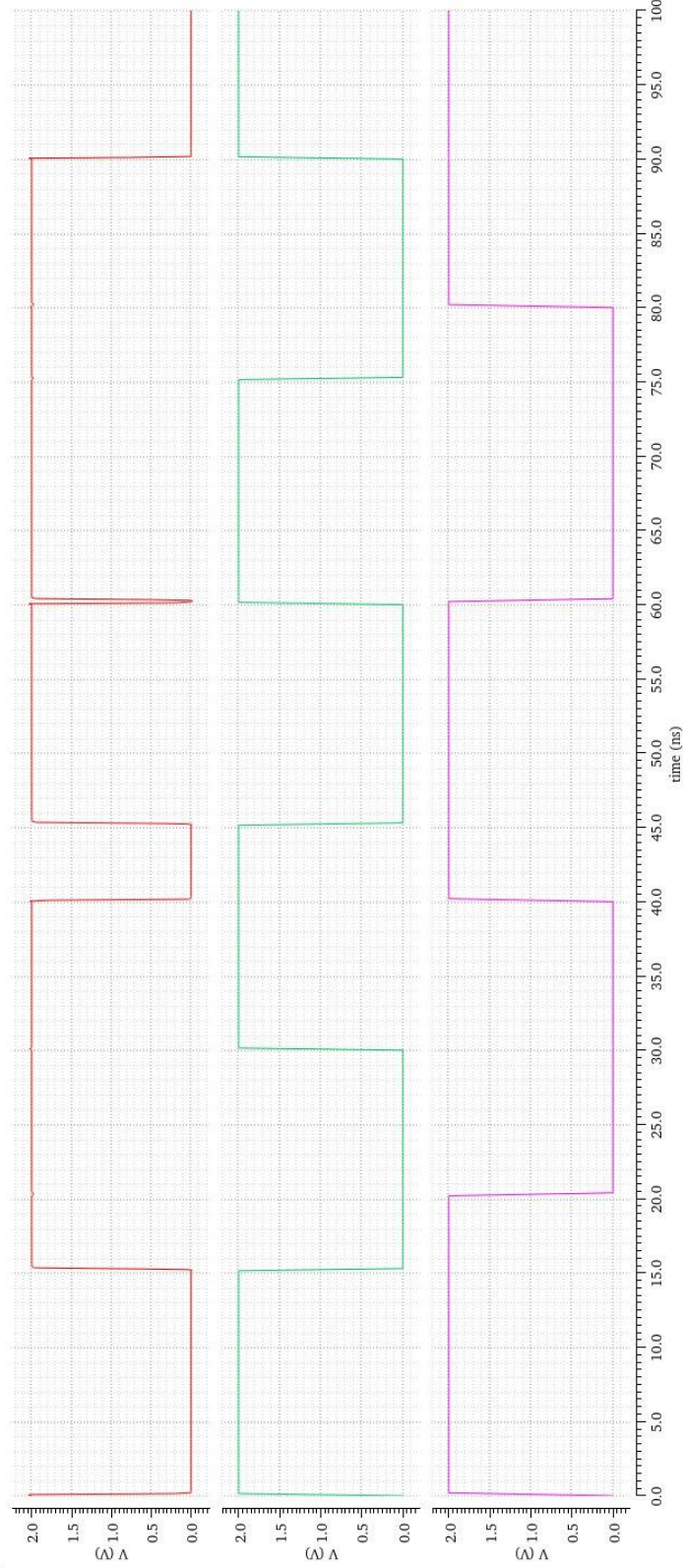


Fig: Output of NAND gate

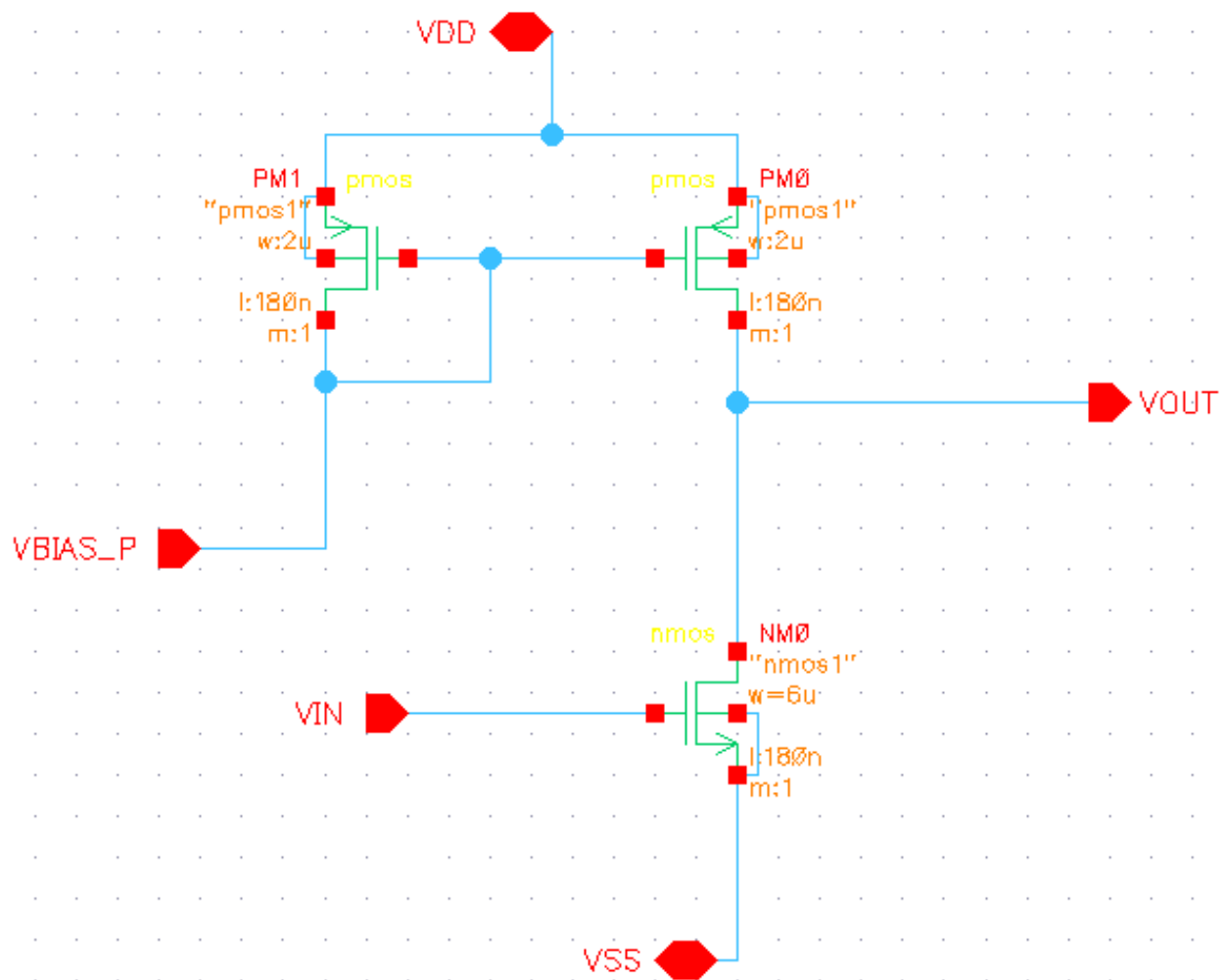


Fig: Schematic of CS amplifier

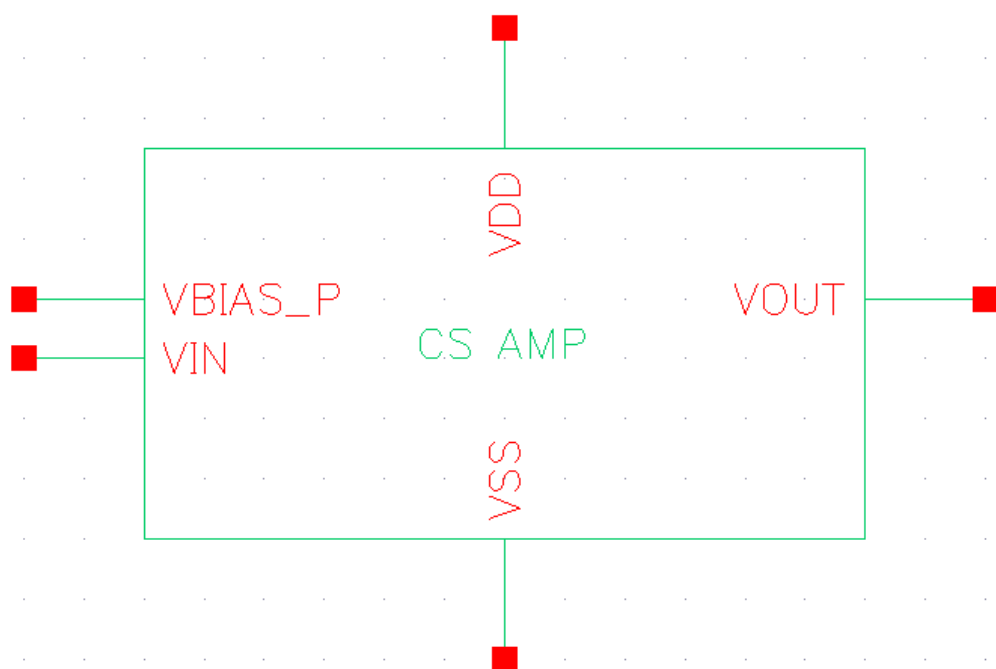


Fig: Symbol of CS amplifier

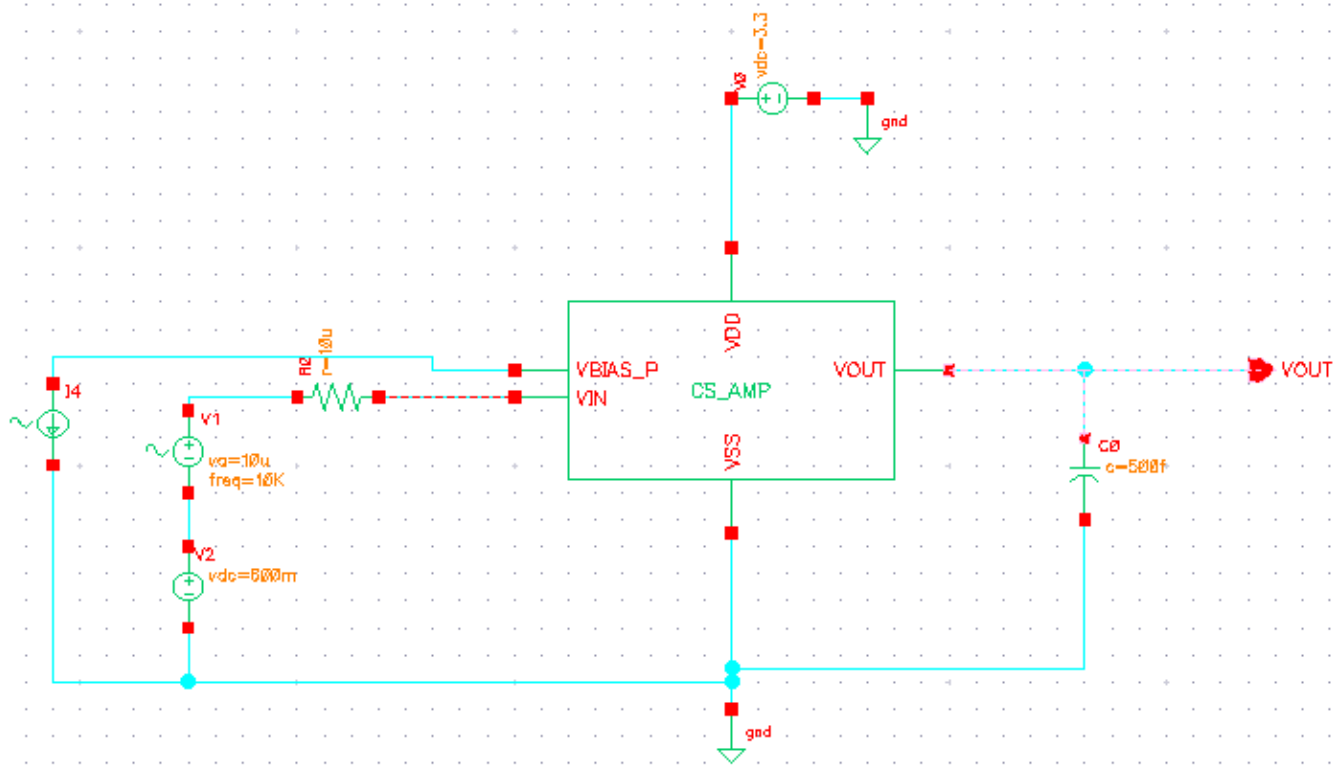


Fig: Test circuit of CS amplifier


 


Fig: Layout of CS amplifier

 

## AC Response



## Markers

Fig: Output of CS amplifier

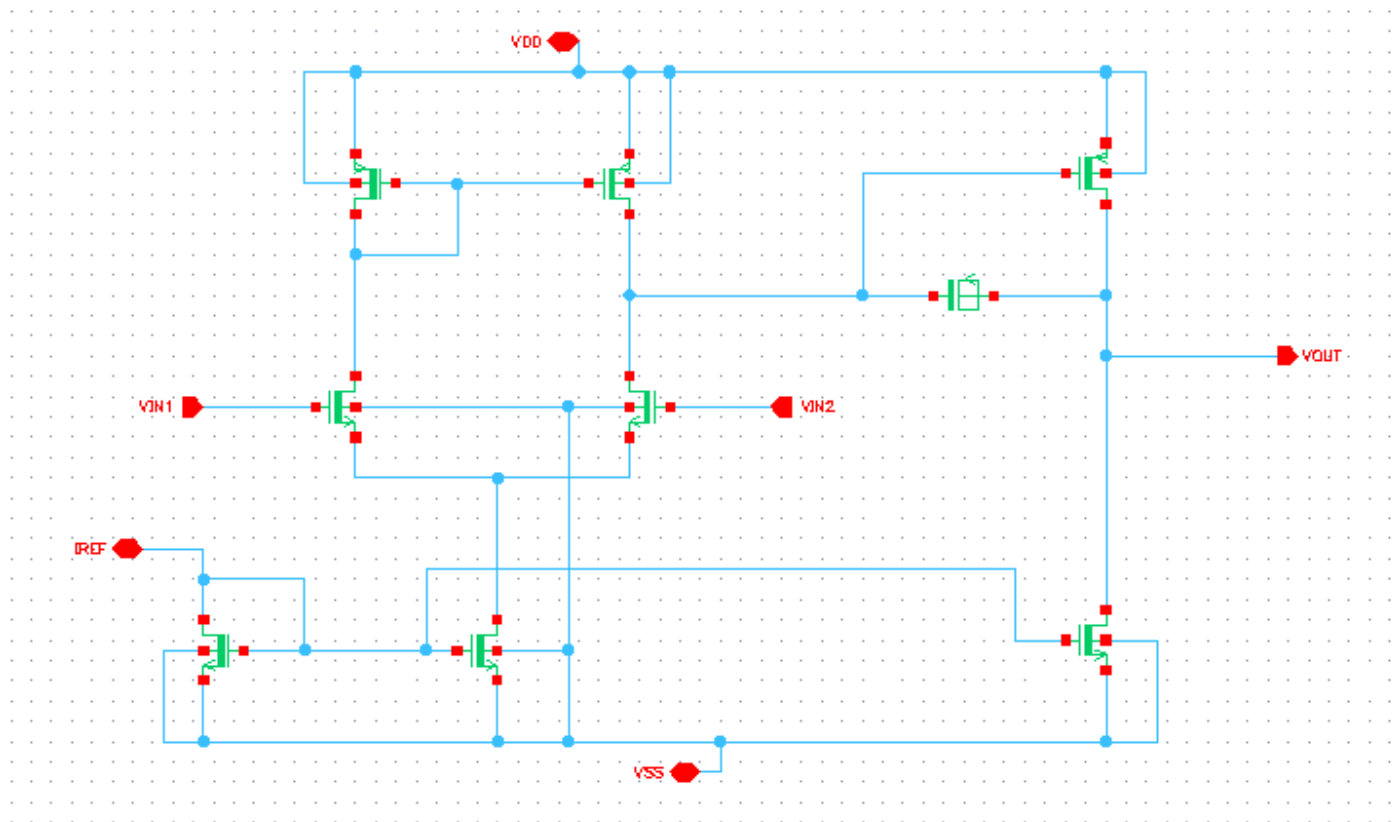


Fig: Schematic of Op-Amp

 


Fig: Symbol of Op-Amp

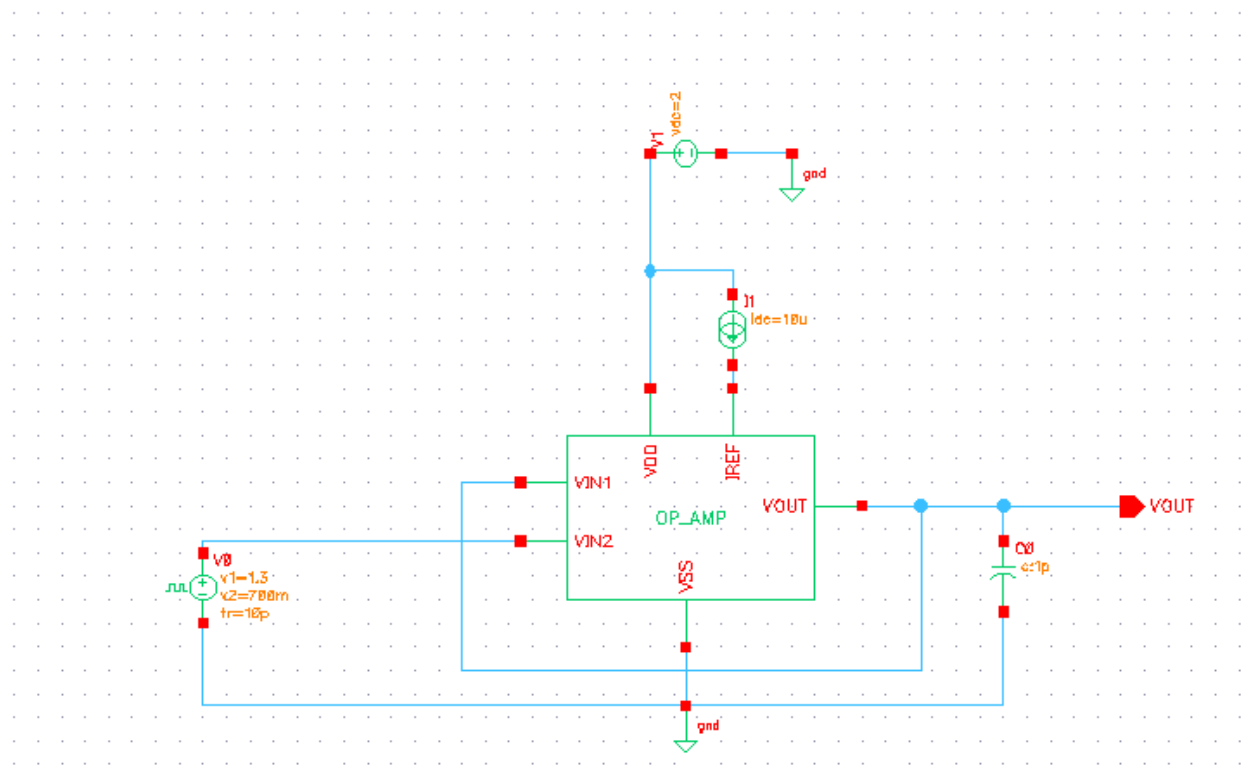


Fig: Test Circuit of Op-Amp


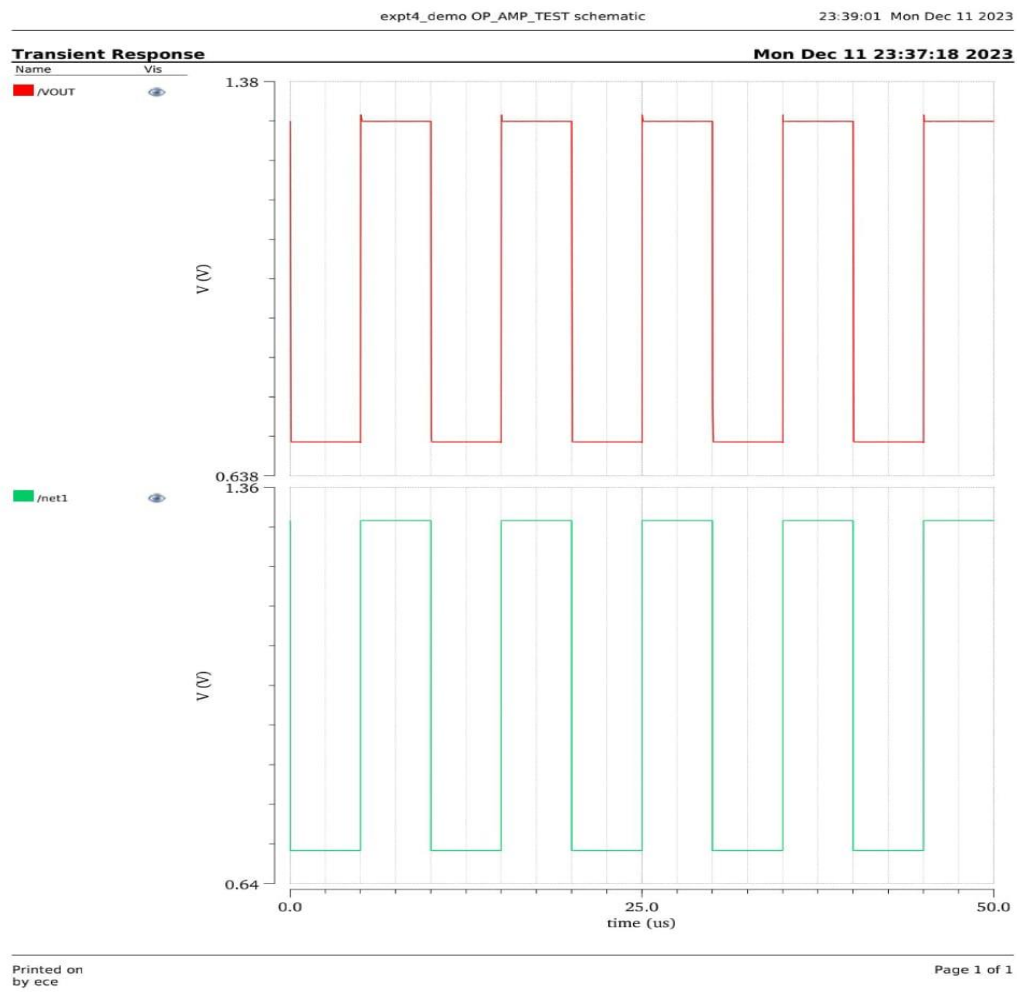


Fig: Output of Op-Amp

 

Name

clk

d

q

qb

Cursor

1

1

1

0

